

NAME : Himanshu Dixit

BATCH : B10

ENROLL NO. : 21103262

Date _____


Page _____

ELECTRICAL SCIENCE - I (15B11EC111)


Tutorial Sheet - 1

Q.1. 4 Resistor each 1K


$3/5 K \rightarrow$

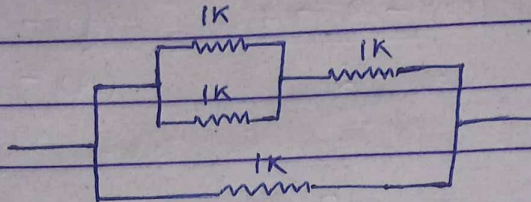

$5/3 K \rightarrow$


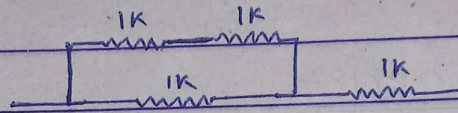


Q.2. (i)

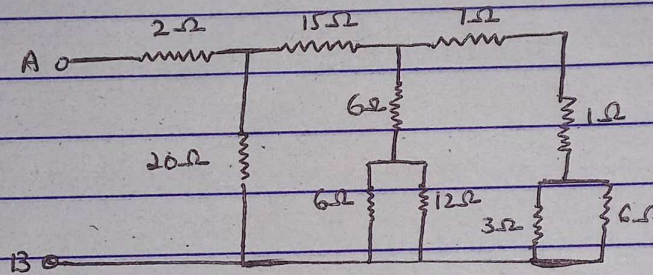


$$\frac{1}{R} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$$


$$R = 2\Omega$$

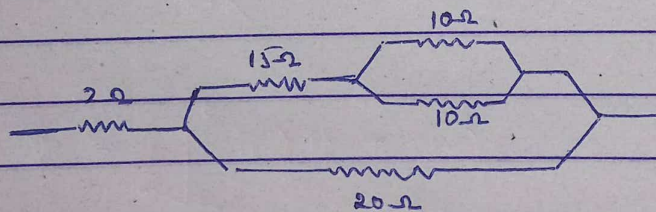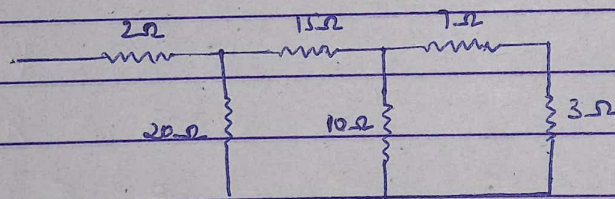

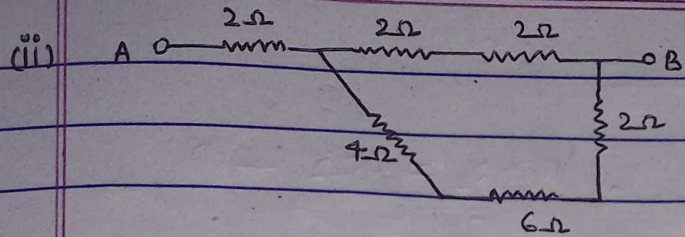
$$R_{net} = 2 + \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{20}} = 12\Omega \text{ Ans}$$




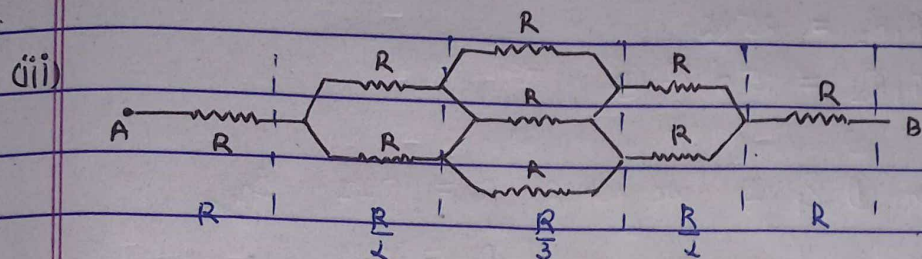
$$R_{net} = 2 + \frac{4 \times 12}{16} = 5 \Omega$$



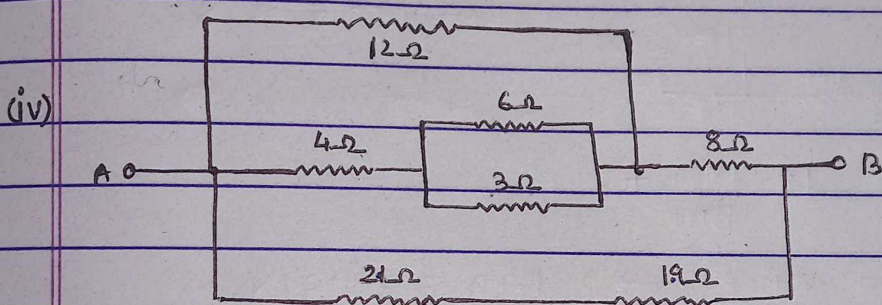
$$R_{net} = R + \frac{R}{2} + \frac{R}{3} + \frac{R}{2} + R = \frac{10R}{3}$$




$$R_{net} = ?$$

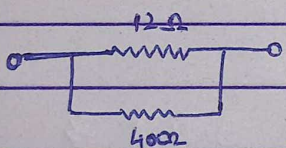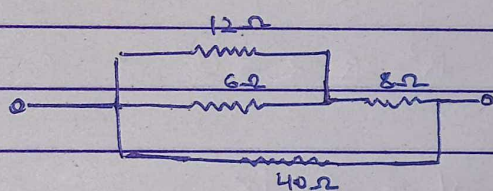
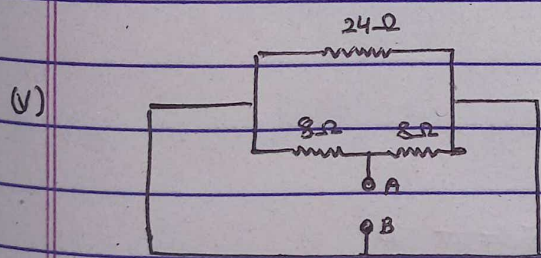
$$R_{net} = \frac{12 \times 40}{52} = 9.23 \Omega$$


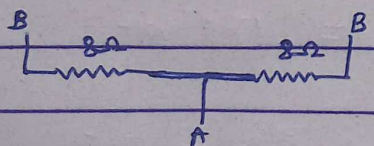
$$R_{net} = \frac{16 \times 24}{40} = 9.6 \Omega$$



$$R_{net} = \frac{8 \times 8}{4} = 16 \Omega$$

Q.3. $R_1, R_2 = ?$


$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{6}, \quad R_1 + R_2 = 25 \Omega \quad \text{--- (1)}$$

$$R_1 R_2 = 25 \times 6$$

$$R_1 R_2 = 150 \quad \text{--- (2)}$$

from (1) & (2) we get : $R_1 = 15 \Omega$ Ans
 $R_2 = 10 \Omega$

Q.4.

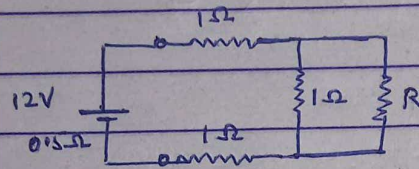

let Net R be R

$$R = 1 + \frac{1 \times R}{R+1} + 1$$

$$R = 2 + \frac{R}{R+1} \rightarrow R^2 + R = 2R + 2 + R$$

$$R^2 - 2R - 2 = 0 \rightarrow R = 1 + \sqrt{3}, \quad 1 - \sqrt{3} \times$$

$$V = E - iR$$

$$iR = E - iR$$

$$i = \frac{E}{R + R} = \frac{12}{0.5 + 2.73} = 3.71 \text{ A}$$

Q.5.

$$V = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt + V(t_0)$$

$$0 < t < 2 : \quad V = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} \int_0^2 15 dt + 10$$

$$= \frac{30}{4} + 10 = 17.5 \text{ Volt}$$

$$2 < t < 4 : \quad V = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} \int_2^4 (-10) \times 10^{-3} dt + 17.5$$


$$= 22.5 + 2.56$$

$$V = -5 + 17.5 = 12.5 \text{ Volt}$$

$$4 < t < 6: \quad V = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} \int_4^t 0 \, dt + 12.5 = 12.5 \text{ volt}$$

$$6 < t < 8: \quad V = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} \int_6^t 10 \times 10^{-3} \, dt + 12.6 = 2.5t - 2.5$$
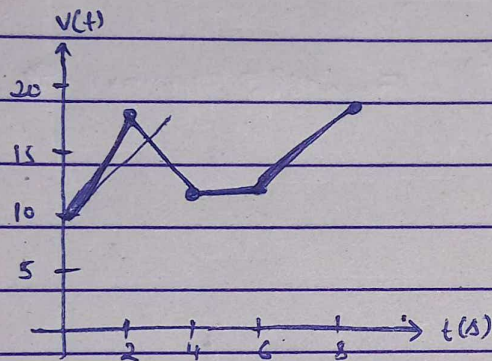
$$V(t) = \begin{cases} 10 + 3.75t, & 0 < t < 2 \\ 22.5 - 2.5t, & 2 < t < 4 \\ 12.5, & 4 < t < 6 \\ 2.5t - 2.5, & 6 < t < 8 \end{cases}$$




Q.6. $L = 2H$

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 4t, & 0 < t \leq 2 \\ -4t + 16, & 2 < t \leq 4 \end{cases}$$

$$W = \frac{1}{2} L i^2 = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 16t^2, & 0 < t \leq 2 \\ 16t^2 - 128t + 256, & 2 < t \leq 4 \end{cases}$$

$$P(t) = \frac{dW}{dt} = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 32t, & 0 < t \leq 2 \\ 32t - 128, & 2 < t \leq 4 \end{cases}$$

Q.7.

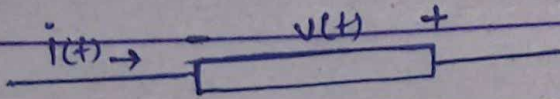

$$v(t) = 12e^{-8t} \text{ Volt}, \quad i(t) = 5e^{-8t} \text{ Amp.} \quad t > 0$$

$$P(t) = v(t) i(t) = 12e^{-8t} \times 5e^{-8t}$$

$$= 60e^{-16t} \text{ watt}$$

$$w(t) = \int_0^t P(t) dt = \int_0^t 60e^{-16t} dt$$

$$= \frac{60 \times e^{-16t}}{-16} \Big|_0^t = \frac{60}{16} (1 - e^{-16t})$$

$$w(0.1) = \frac{60}{16} (1 - e^{-1.6}) = 2.99 \text{ J (approx)}$$