

## ELECTRICAL SCIENCE - I


Q.1.  $I_4 = I_1 + I_4 + I_5$

$$I_5 = I_5 - I_1 - I_4 = 7 - 4.5 - 0.5 = 2 \text{ A}$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = 4.5 - 3 = 1.5 \text{ A}$$

Q.2.

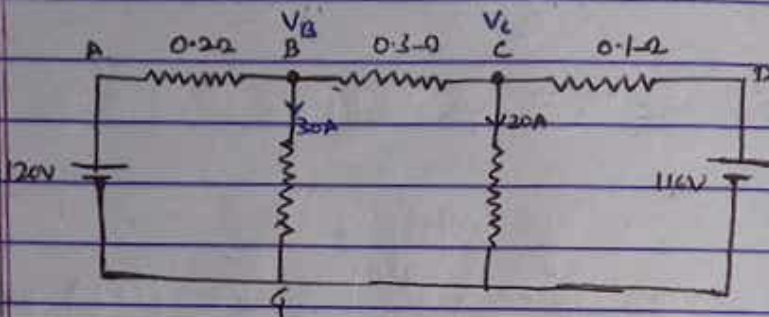


$$\frac{V_B - 120}{0.2} + \frac{V_B - V_C}{0.3} = -30 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{V_C - V_B}{0.3} + \frac{V_C - 116}{0.1} = -20 \quad \text{--- (2)}$$

$$V_B = V_C = 114 \text{ V}$$

Q.3.

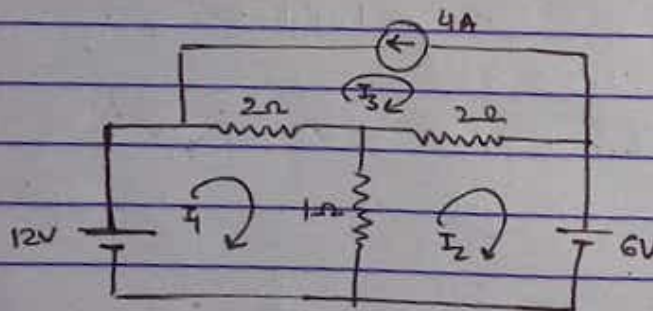

$$-(I_2 - I_1) - (I_2 - I_3)2 - 6 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$12 - 2(I_1 - I_2) - 1(I_1 - I_2) = 0 \quad \text{--- (2)}$$


$$-2(I_1 - I_2) - 1(I_1 - I_2) = 0$$

$$2I_2 = I_1 + I_2 \quad \text{--- (3)}$$

$$I_2 = -4 \text{ A}$$

$$I_1 = -0.25 \text{ A}$$

$$I_2 = -4.75 \text{ A}$$

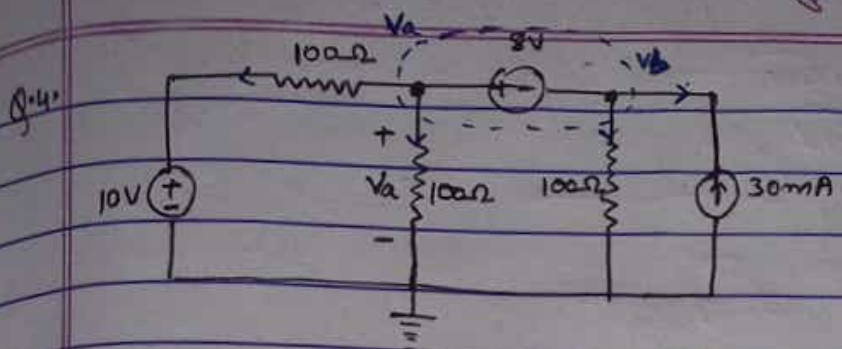


Applying KCL at super node :

$$\frac{V_a - 10}{100} + \frac{V_a}{100} + \frac{V_b}{100} + (-30) \cdot 10^{-3} = 0 \quad \text{--- (1)} \quad V_a - V_b = 8 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{3V_a}{100} - \frac{18}{100} - \frac{3}{100} = 0 \quad \therefore \frac{3V_a}{100} = \frac{21}{100}$$

$$V_a = \frac{21}{3} V = 7 V //$$

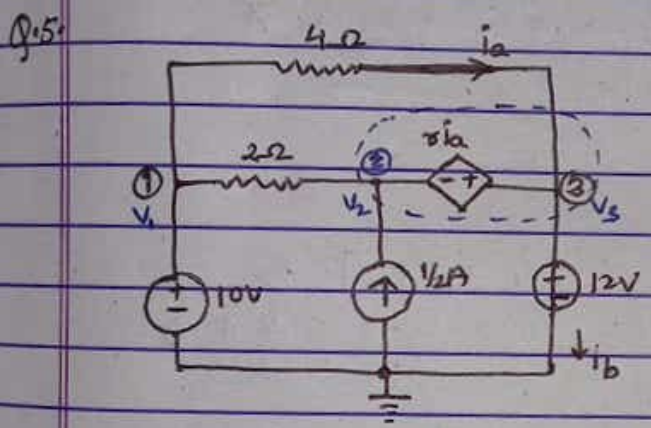

Apply KCL to supernode of the CCVS

$$\frac{V_1 - V_2}{2} + i_a = i_b - \frac{1}{2} \quad \text{--- (1)}$$

$$V_3 - V_2 = 5i_a \quad \text{--- (2)}$$

$$V_3 = 12V //$$

$$V_1 = 10V$$

$$i_a = \frac{V_1 - V_2}{4} = \frac{10 - 12}{4} = -\frac{1}{2} A //$$

$$i_b = \frac{V_3 - 0}{1}$$


$$\frac{10 - V_2}{2} = i_b \quad \text{--- (2)}$$

(a)  $\frac{10 - 14}{2} = i_b = -2 A //$

(b)  $\frac{12 - 14}{-1/2} = x \rightarrow x = 4V A //$



Q.6.

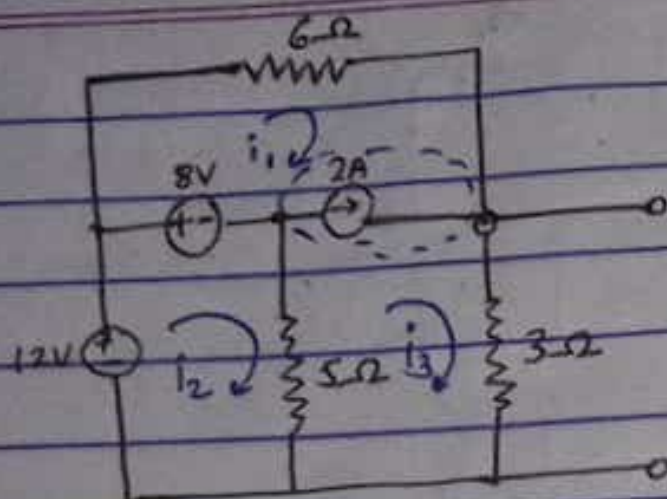

$$-3i_3 - 6i_1 + 12 = 0 \quad \text{--- (1)} \quad i_3 - i_1 = 2A \quad \text{--- (2)}$$

$$-5(i_2 - i_3) + 12 - 8 = 0 \quad \text{--- (3)}$$

~~$$i_1 = \frac{4}{3}A$$~~

~~$$i_3 = \frac{10}{3}A$$~~

~~$$-5(i_2 - \frac{10}{3}) + 4 = 0$$~~

~~$$5i_2 = \frac{62}{3} \rightarrow i_2 = \frac{42}{15}A$$~~

$$i_3 + i_1 = 2$$

$$- \underline{i_3 + 2i_1 = 4}$$

$$-3i_1 = -2 \quad \therefore i_1 = \frac{2}{3}A$$

$$i_3 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}A$$

$$V_{3\Omega} = \frac{8}{3} \times 3 = 8V$$