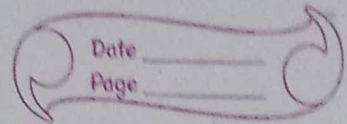


NAME : Himanshu Dixit

BATCH : B10

ENROLL NO. : 21103262




Electrical Science - I (15B11EC111)

Tutorial - 7

Q.1. $V = 3\cos 4t + 4\sin 4t$
 $V = 5 \left\{ \frac{3}{5} \cos 4t + \frac{4}{5} \sin 4t \right\} = 5 \cos \{4t - 53.13^\circ\}$ ✓

Q.2. $i(t) = 2\cos(6t + 120^\circ) + 4\sin(6t - 60^\circ)$
 $= 2\cos(6t + 120^\circ) + 4\cos(6t - 150^\circ)$
 $= 2\angle 120^\circ + 4\angle -150^\circ$
 $= 4.472 \angle -176.56^\circ$
 $= -4.464 - 0.26j$
 $= 4.464 \cos(6t - 176.56^\circ)$
 $= 4.464 \sin(6t - 86.56^\circ)$ ✓

Q.3. $V = 3\cos 3t$
 $i = -2\sin(3t + 100^\circ)$
 $i = 2\cos(3t + 100 + 90^\circ) = 2\cos(3t + 190^\circ)$
Hence current leads with voltage by 190°

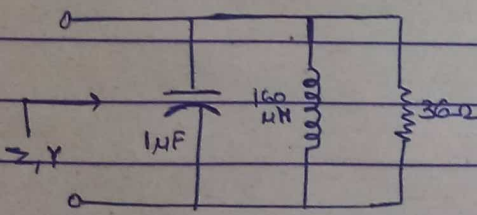Q.4. 

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$$
$$Y = Y_1 + Y_2 + Y_3$$
$$= j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R}$$
$$Y = -0.037j + 0.027$$
 ✓
$$Z = 12.87 + 17.63j$$
 ✓
$$= 0.062j - 0.099j + \frac{1}{36}$$

Q.5. $V_1 = 45\sin(\omega t + 30^\circ)$
 $V_2 = 50\cos(\omega t - 30^\circ)$

$$V_1 = 45 \cos(\omega t + 30 - 90^\circ)$$


$$= 45 \cos(\omega t - 60^\circ)$$

$$\phi = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

therefore, the phase angle between the two sinusoid is 30°

& V_1 lags V_2

Q.6.

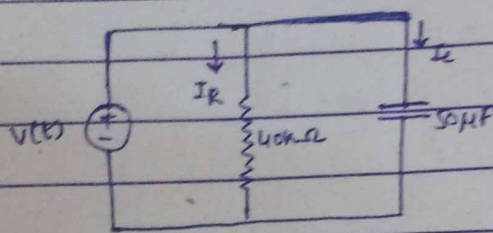

$$I_R = \frac{V(t)}{R}$$

$$I_R = \frac{100 \cos(60t + 20^\circ)}{40 \times 10^3} = 2.5 \times 10^{-3} \cos(60t + 20^\circ) \text{ A}$$

$$I_C = C \frac{dV(t)}{dt} = 50 \times 10^{-6} \cdot 100 \sin(60t + 20^\circ) \cdot 60$$

$$I_C = 300 \sin(60t + 20^\circ) \text{ mA}$$