


NAME: Himanshu Dixit

BATCH: B10

ENROLL NO.: 21103262

Date _____

Page _____

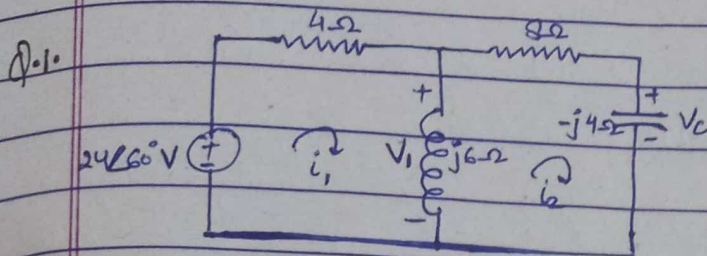Electrical Science - I (15B11EC111)Tutorial - 8

Applying KVL in mesh ① :

$$24\angle 60^\circ - 4i_1 - j6(i_1 - i_2) = 0$$

$$(4 + j6)i_1 - j6i_2 = 24\angle 60^\circ \quad \text{--- (1)}$$

Applying KVL in mesh ② :


$$-8i_2 + j4i_2 + j6(i_1 - i_2) = 0$$

$$j6i_1 - (8 + j2)i_2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\begin{bmatrix} 4 + j6 & -j6 \\ j6 & -(8 + j2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24\angle 60^\circ \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 24\angle 60^\circ & -j6 \\ 0 & -(8 + j2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 + j6 & -j6 \\ j6 & -(8 + j2) \end{vmatrix}} = 2.184 + j1.213 \text{ A}$$
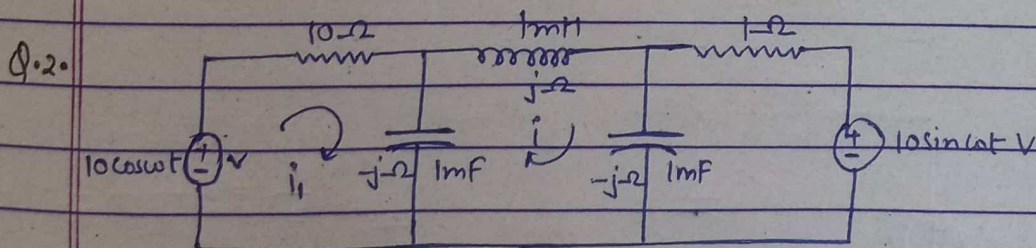
$$i_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 4 + j6 & 24\angle 60^\circ \\ j6 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 + j6 & -j6 \\ j6 & -(8 + j2) \end{vmatrix}} = -0.4706 + j1.756 \text{ A}$$



Applying KVL in loop ① ,

$$10\angle 0 = 10i_1 - j(1_1 - i_1)$$

$$10\angle 0 = (10 - j)i_1 - j i_1 \quad \text{--- (1)}$$

Applying KVL in loop ②


$$-ji + j(i - i_2) - j(i_1 - i) = 0$$

$$ji - ji_1 - ji_2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$


Applying KVL in loop ③

$$-i_2 - 10\angle -90 - j(i - i_2) = 0$$
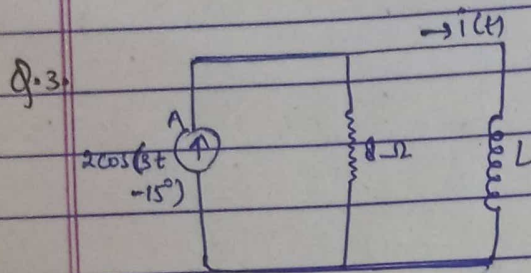
$$-ji + (1+j)i_2 = 10\angle -90 \quad \text{--- (3)}$$



$$i(t) = B\cos(3t - 51.87^\circ)$$

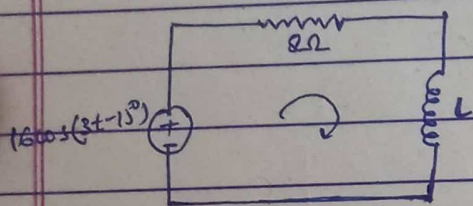

The current through the inductor is,

$$i(t) = B\cos(3t - 51.87^\circ)$$

$$\frac{V}{R + j\omega L} = B\cos(3t - 51.87^\circ)$$


$$\frac{16\cos(3t - 15^\circ)}{8 + j\omega L} = B\cos(3t - 51.87^\circ)$$

$$\frac{16}{8 + j\omega L} \angle -15^\circ = B \angle -51.87^\circ$$

$$-51.87 = -15 - \tan^{-1}\left(\frac{3L}{8}\right)$$

$$L = 2H$$
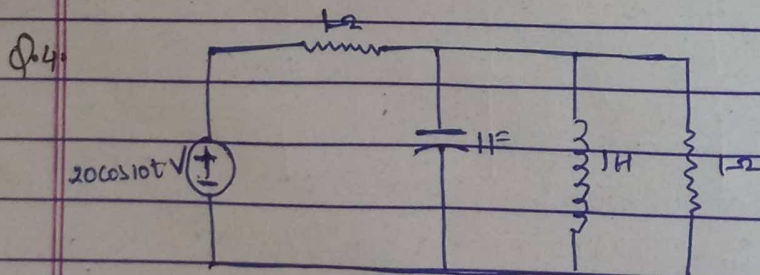
$$B = \frac{16}{\sqrt{64 + 9L^2}} = \frac{16}{10} = 1.6$$



$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{X_L} + \frac{1}{X_C}$$

$$Y_1 = 1 + \frac{1}{j10} + j10$$


$$Z_1 = \frac{j10}{j10 - 99}$$

$$= \frac{j10 - 99}{j10}$$

$$Z_{eq} = \frac{1 + j10}{j10 - 99} = \frac{j20 - 99}{j10 - 99}$$

$$i = \frac{20 \cos 10t}{\left(\frac{j20 - 99}{j10 - 99} \right)} = \frac{20 \angle 0}{1.01 - 0.99j} = 19.703 \angle 5.653^\circ$$
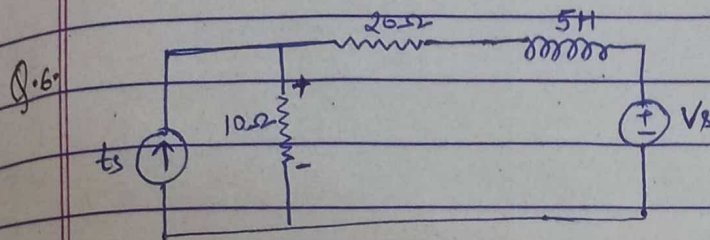
$$= 19.703 \cos(10t + 5.653^\circ) \text{ A}$$




$$V_s = 50 \sin 2t = 50 \angle -90^\circ$$

$$i_s = 12 \cos(6t + 10^\circ) \text{ A}$$

$$i_s = 12 \angle 10^\circ$$

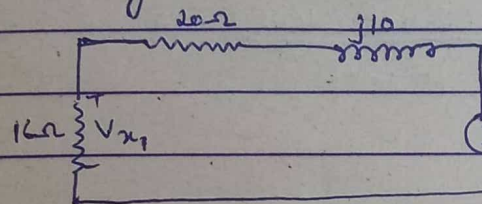
Considering $V_s = 50 \angle -90^\circ$ voltage source & $\omega = 2$



$$V_{x1} = \frac{50 \angle -90^\circ \times 16}{36 + j10}$$

$$V_{x1} = 21.411 \angle -105.524^\circ$$

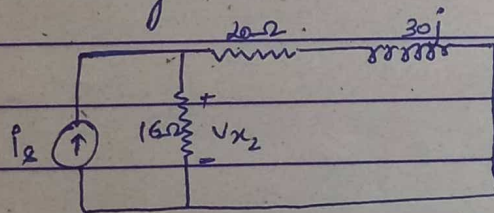Considering $i_s = 12 \angle 10^\circ$ & $\omega = 6$



Applying Nodal Analysis

$$12 \angle 10^\circ = \frac{V_x}{16} + \frac{V_x}{20 + j30}$$


$$69.22 \angle 66.30^\circ = (20 + j30) V_{x2} + 16 V_{x2}$$

$$69.22 \angle 66.30^\circ = (36 + 30j) V_{x2}$$


$$V_{x2} = 147.72 \angle 26.504^\circ$$

$$V_x = V_{x1} + V_{x2} = 21.411 \cos(2t - 105.524^\circ) +$$

$$147.72 \cos(6t + 26.504^\circ)$$

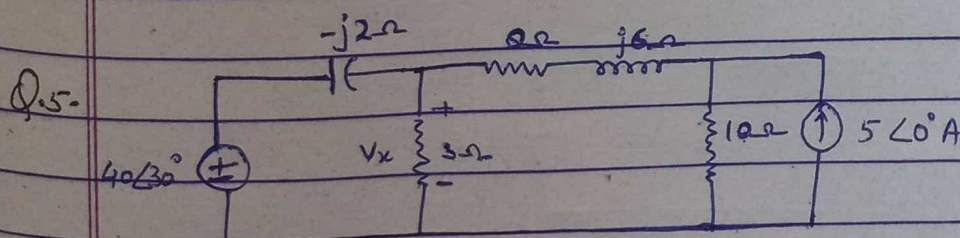

Nodal Analysis + Source transformation.

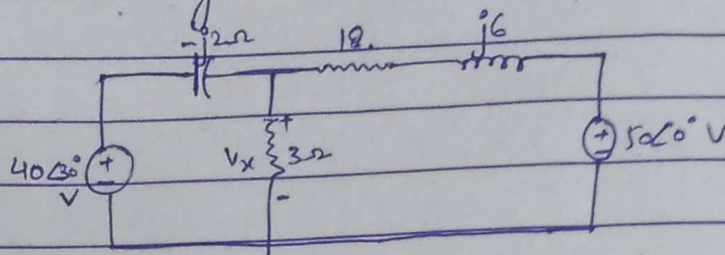

Applying Nodal Analysis into Node

$$\frac{V_x - 40\angle 30^\circ}{-j2} + \frac{V_x}{3} + \frac{V_x - 50\angle 0^\circ}{18 + j6} = 0$$

$$\frac{V_x}{-j2} + \frac{V_x}{3} + \frac{V_x}{18 + j6} = \frac{40\angle 30^\circ}{-j2} + \frac{50\angle 0^\circ}{18 + j6}$$

$$(54 + j18)V_x + (12 - 36j)V_x - j6V_x = 20\angle 120^\circ + 2.635\angle -18.43^\circ - 6j(18 + j6)$$

$$V_x = \frac{2062.008\angle 42.89^\circ}{66 - 24j} = 29.36\angle 62.87^\circ \text{ Volt}$$